
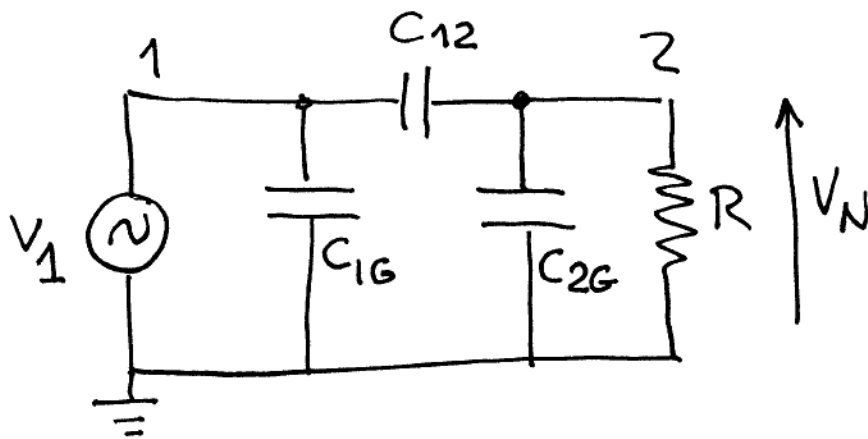



ACOPLAMIENTO CAPACITIVO

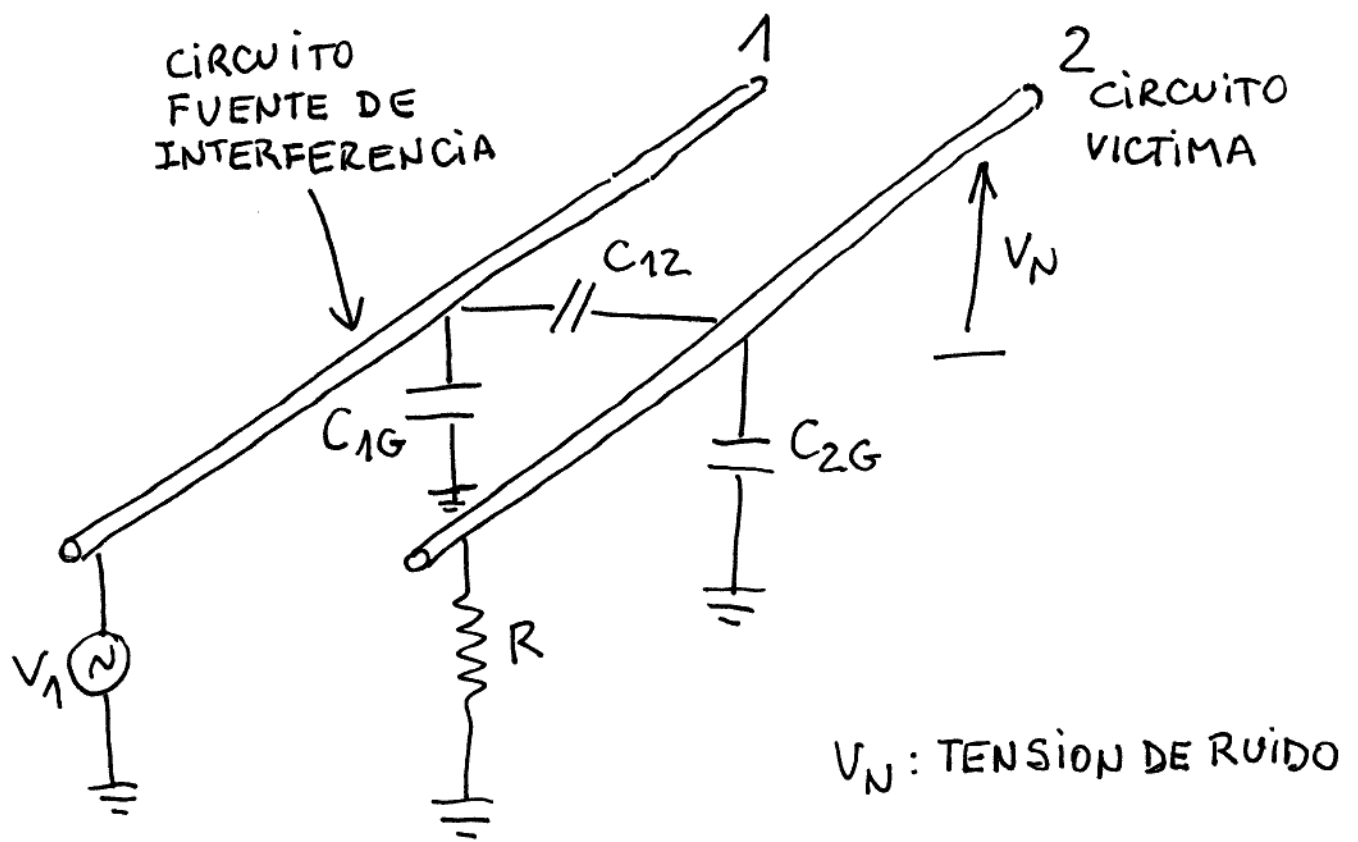

$$1 / \left[\frac{1}{j\omega C_{12}} + \left(\frac{1}{R} + j\omega C_{2G} \right) \right] + j\omega C_{1G} = Z_{tot}$$

$$\frac{1}{1 + \frac{\frac{1}{R} j\omega C_{12} + j\omega C_{2G} j\omega C_{12}}{j\omega C_{12}}} + j\omega C_{1G} = Z_{tot}$$

$$Y_2 = 1/R + j\omega C_{2G}$$

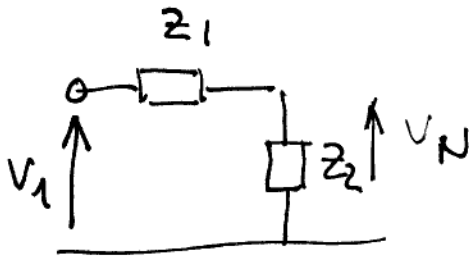

$$Z_2 = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C_{2G}}$$

$$Z_2 = \frac{R}{1 + j\omega C_{2G} R}$$

$$V_1 \cdot \frac{Z_2}{Z_2 + Z_1} = V_N$$

$$V_1 \cdot \frac{\frac{R}{1 + j\omega C_{2G} R}}{\frac{R}{1 + j\omega C_{2G} R} + \frac{1}{j\omega C_{12}}} = V_N$$

$$V_1 \cdot \frac{\frac{R}{1 + \cancel{j\omega C_{2G} R}}}{\frac{R \cancel{j\omega C_{12}} + (1 + j\omega C_{2G} R)}{(1 + \cancel{j\omega C_{2G} R}) j\omega C_{12}}} =$$

$$V_1 \cdot \frac{R j\omega C_{12}}{j\omega C_{12} R + (1 + j\omega C_{2G} R)} =$$

$$V_1 \cdot \frac{R j\omega C_{12}}{1 + j\omega R (C_{12} + C_{2G})} = V_N$$

Si $R \ll Z_2$
RES DE BAJA
IMPEDANCIA


$$V_1 \cdot \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C_{12}}}$$

(2)

$$V_1 \frac{R}{R + 1/j\omega C_{12}} = V_1 \cdot \frac{R}{\frac{j\omega C_{12}R + 1}{j\omega C_{12}}} = V_1 \frac{j\omega C_{12}R}{j\omega C_{12}R + 1}$$

$$\boxed{V_N \approx V_1 \cdot j\omega C_{12}R}$$


Si $R \gg \omega C_{2G}$

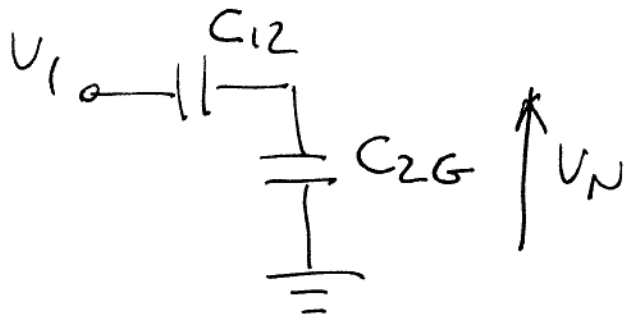




$$V_N = V_1 \cdot \frac{\frac{1}{\omega C_{2G}}}{\frac{1}{\omega C_{2G}} + \frac{1}{\omega C_{12}}} = V_1 \cdot \frac{\frac{1}{C_{2G}}}{\frac{1}{C_{2G}} + \frac{1}{C_{12}}}$$

$$V_N = \frac{\cancel{C_{2G}}}{C_{12} + C_{2G}} V_1 = \frac{C_{12}}{C_{12} + C_{2G}} \cdot V_1$$
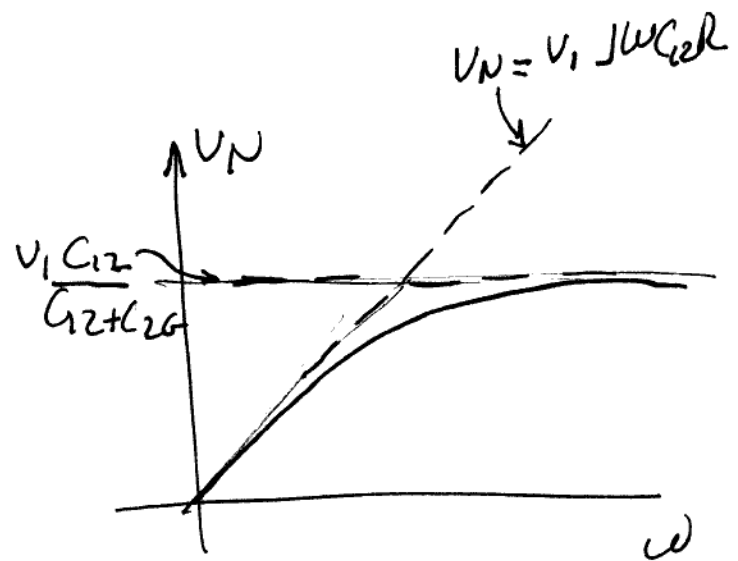
$$\boxed{V_N = V_1 \cdot \frac{C_{12}}{C_{12} + C_{2G}}}$$



(3)

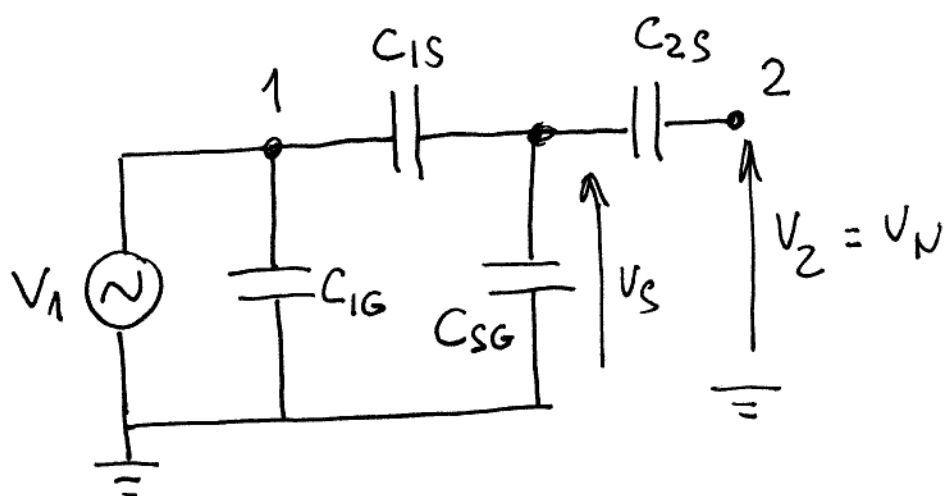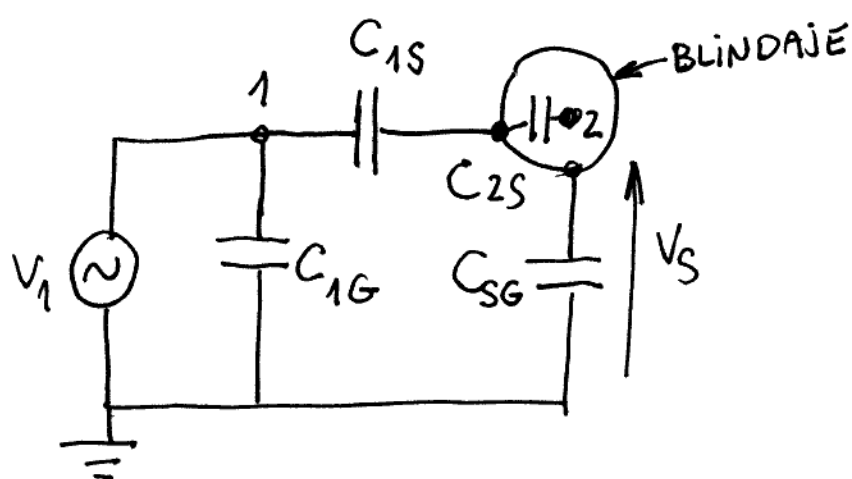
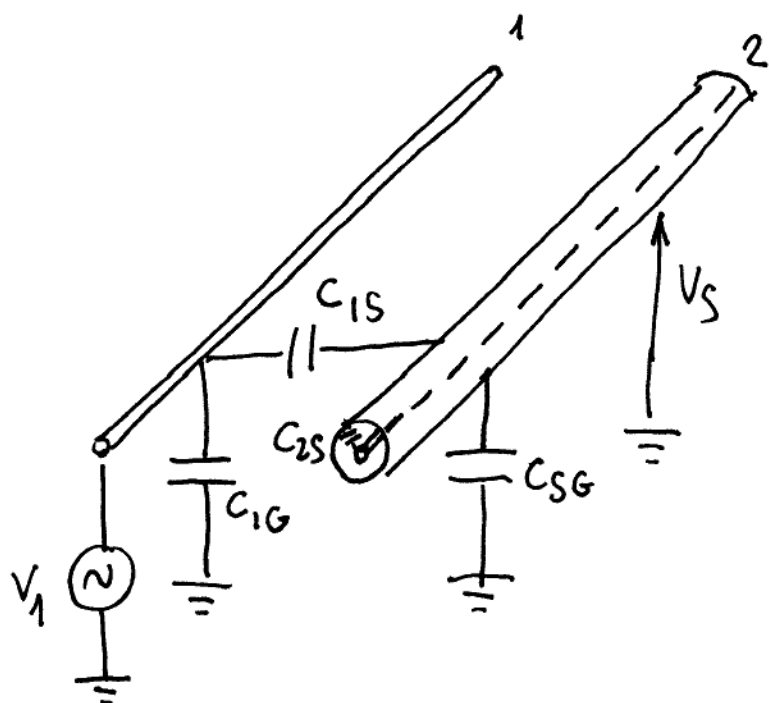




$$V_S = \frac{C_{1S}}{C_{1S} + C_{SG}} \cdot V_1$$

$$V_N \equiv V_S$$

LA TENSION DE RUIDO NO SE REDUCE
SI EL BLINDAJE SE CONECTA A TIERRA

$$V_N = V_S = 0.$$


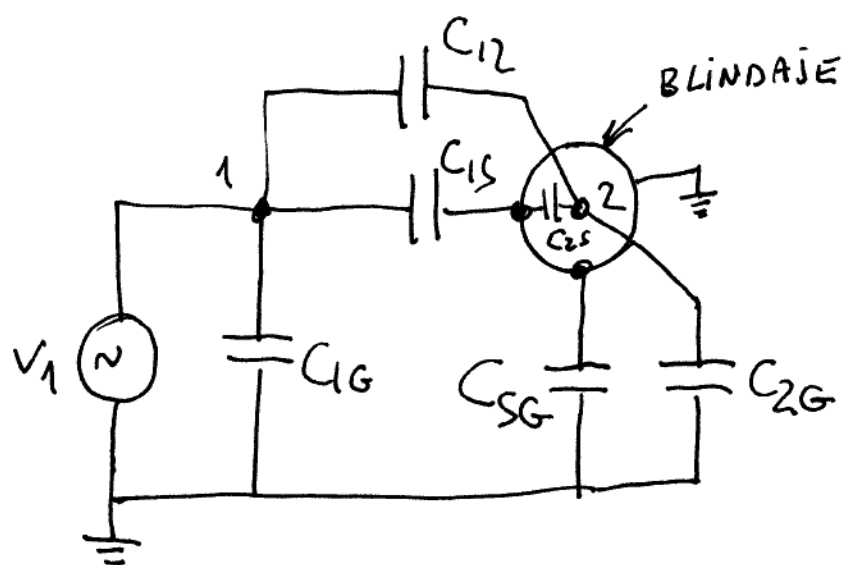
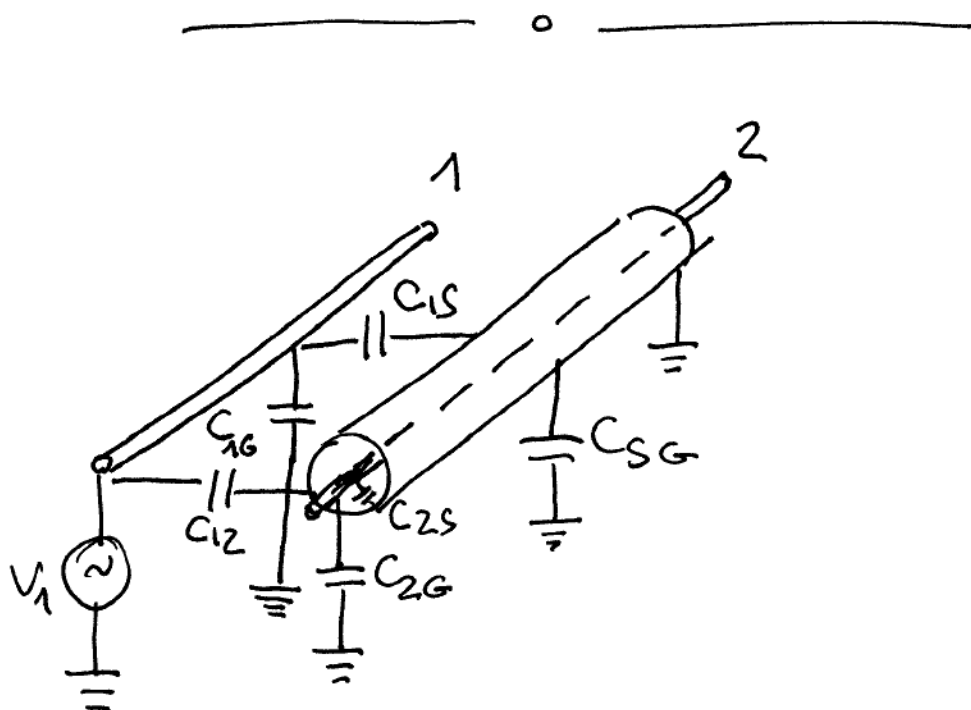


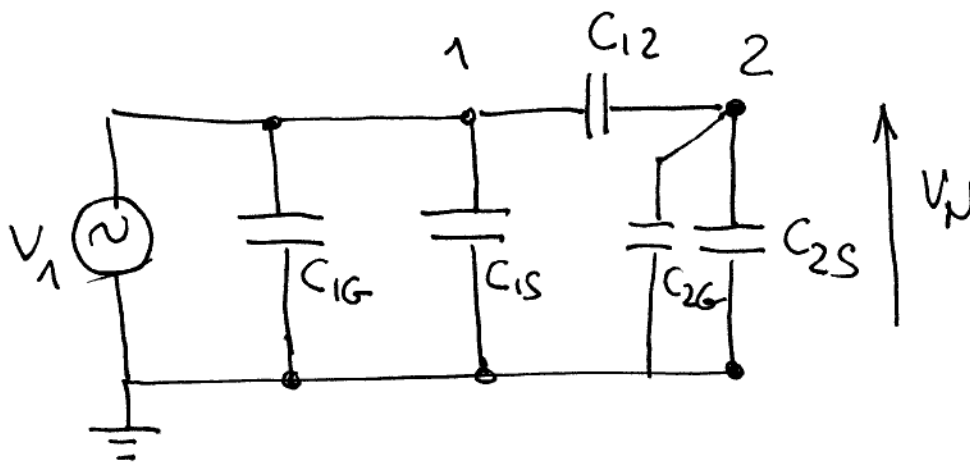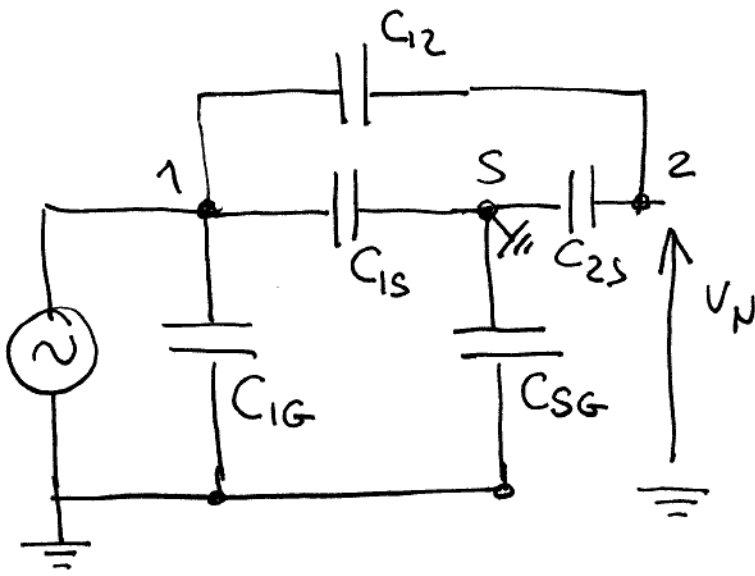

$$V_N = \frac{C_{12}}{C_{12} + C_{2G} + C_{2S}} \cdot V_1$$

PARA BRINDAR EL CAMPO ELECTRICO.

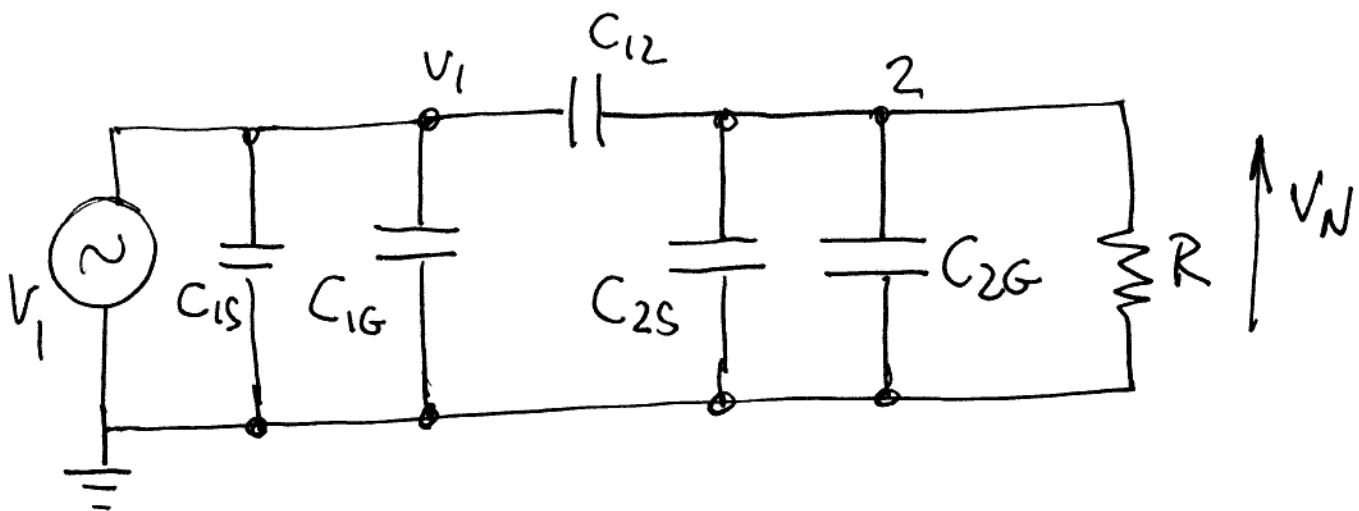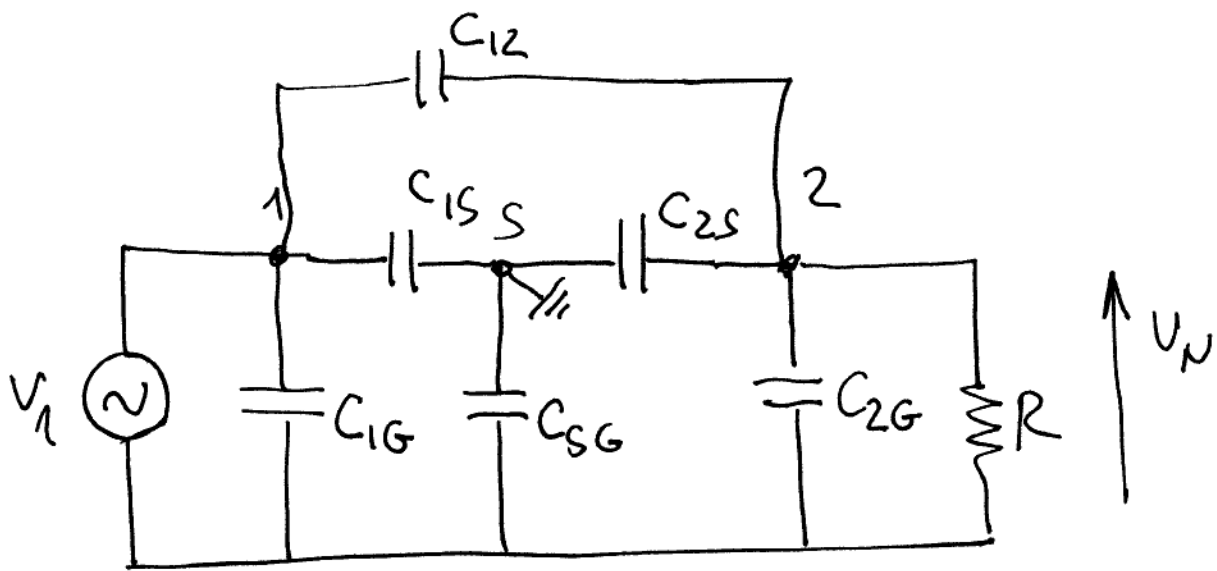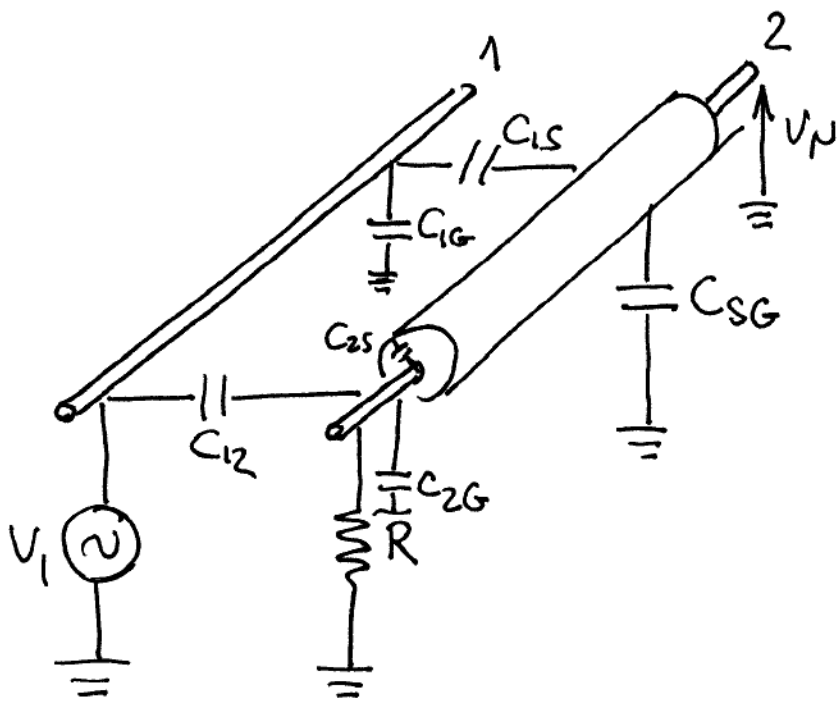- 1) BAJAR LONGITUD DE COND. 2 $\rightarrow C_{12} \downarrow$ (1/20λ)
- 2) BUENA CONEXION A TIERRA EN EL BLINDAJE






Si $R \ll \omega(C_{2G} + C_{2S})$ (CASO USUAL) .

$$V_N \approx j\omega R C_{12} V_1$$

IGUAL AL CASO DE CABLE
SIN BLINDAJE

AHORA $C_{12} \downarrow$ POR LA PRESENCIA
DEL BLINDAJE .

ACOPLAMIENTO INDUCTIVO

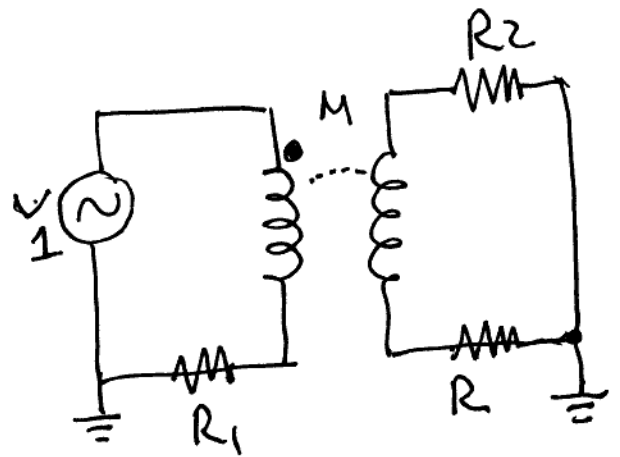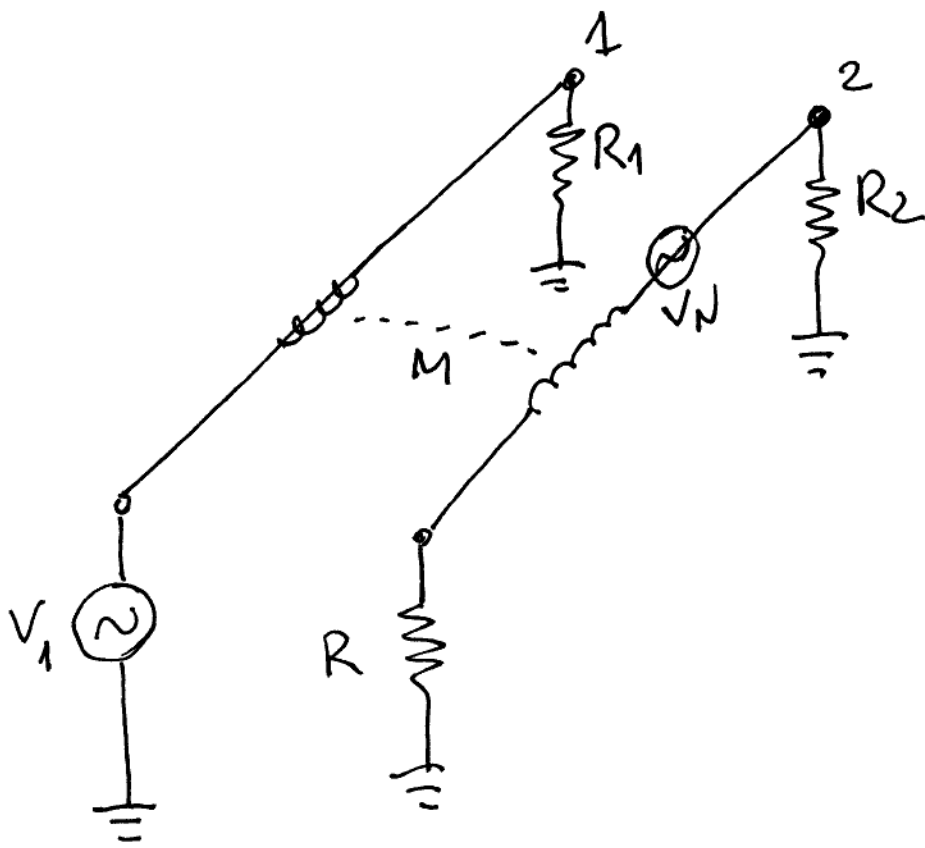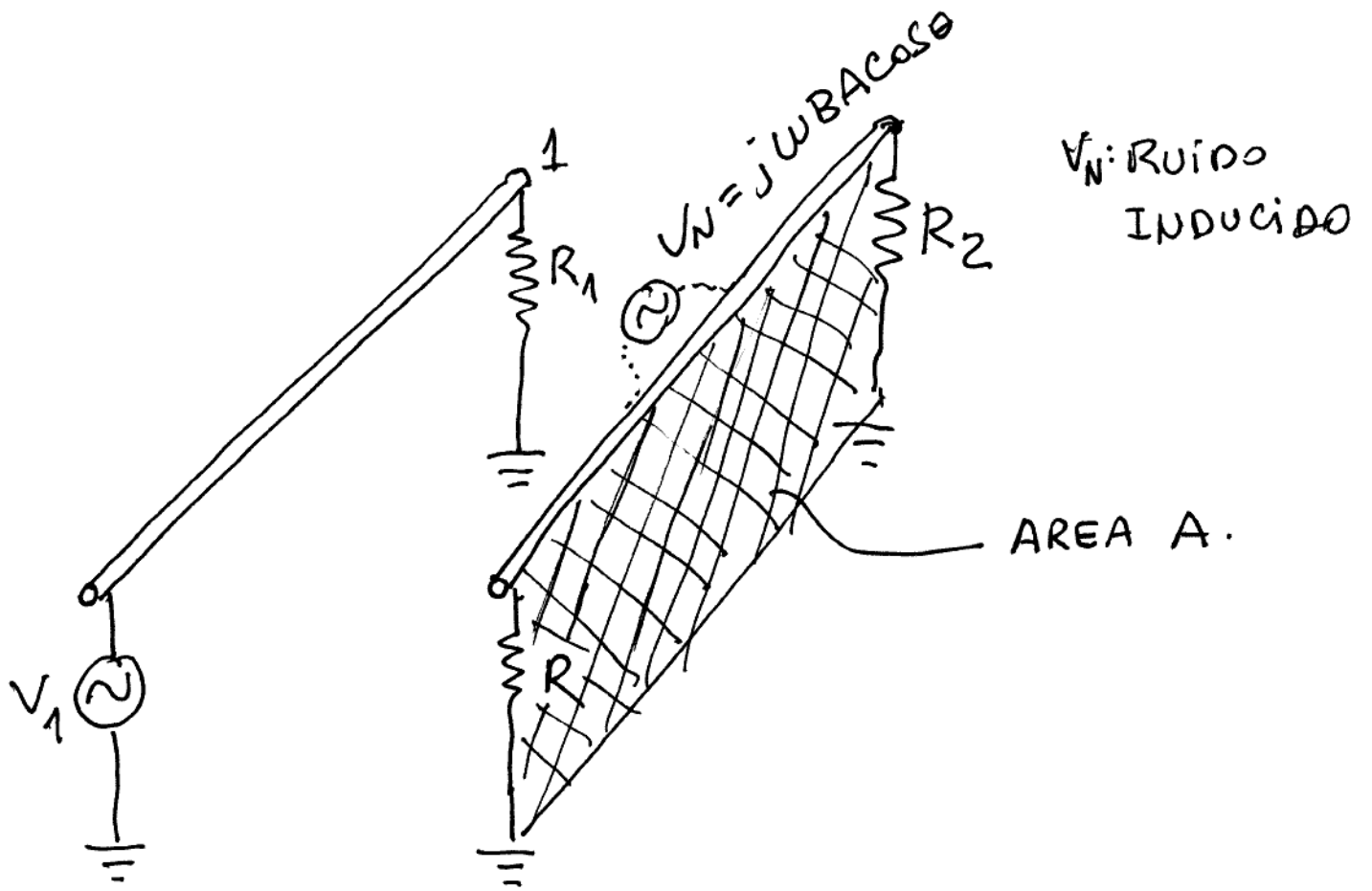

$$M = \frac{\phi_{12}}{I_1}$$

$$V_N = - \frac{d}{dt} \int_A \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

$$V_N = j\omega \underbrace{BA \cos \theta}_{M I_1} \quad (\text{CAMPO SINUSOIDAL})$$

$$\boxed{V_N = j\omega M I_1}$$


PARA DISMINUIR EL ACOPLAMIENTO INDUCTIVO

DISMINUIR B Y A


CABLES TRENZADOS (TWISTED PAIRS).

COLOCAR CONDUCTOR 2 CERCA "PLANO DE TIERRA"

ACOP. ELECTRICO


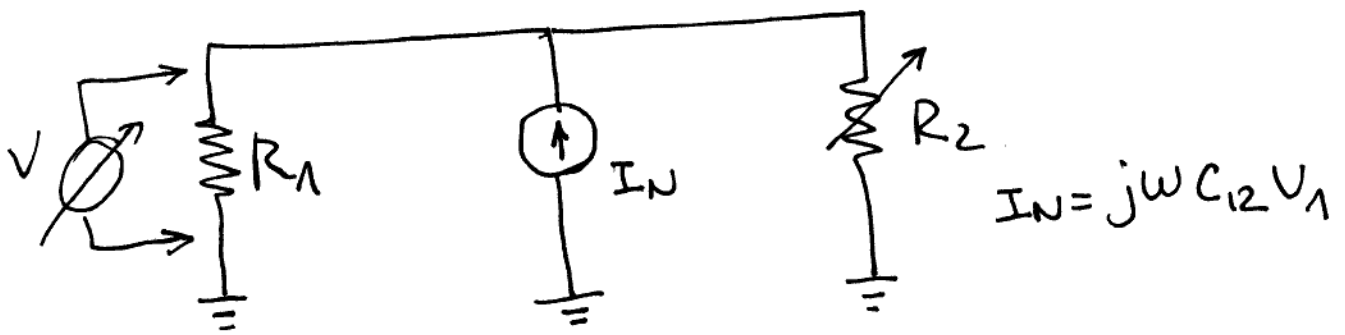


ACOP. MAGNETICO.

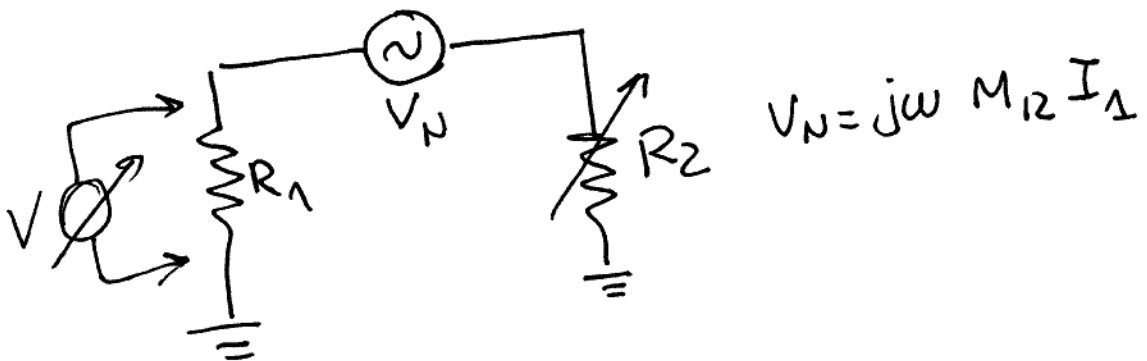


Si $R_2 \downarrow \longrightarrow$ $V \downarrow$ ACOP. ELECTRICO
 $V \uparrow$ ACOP. MAGNETICO


ACOPLAMIENTO
MAGNETICO CON
BLINDAJE

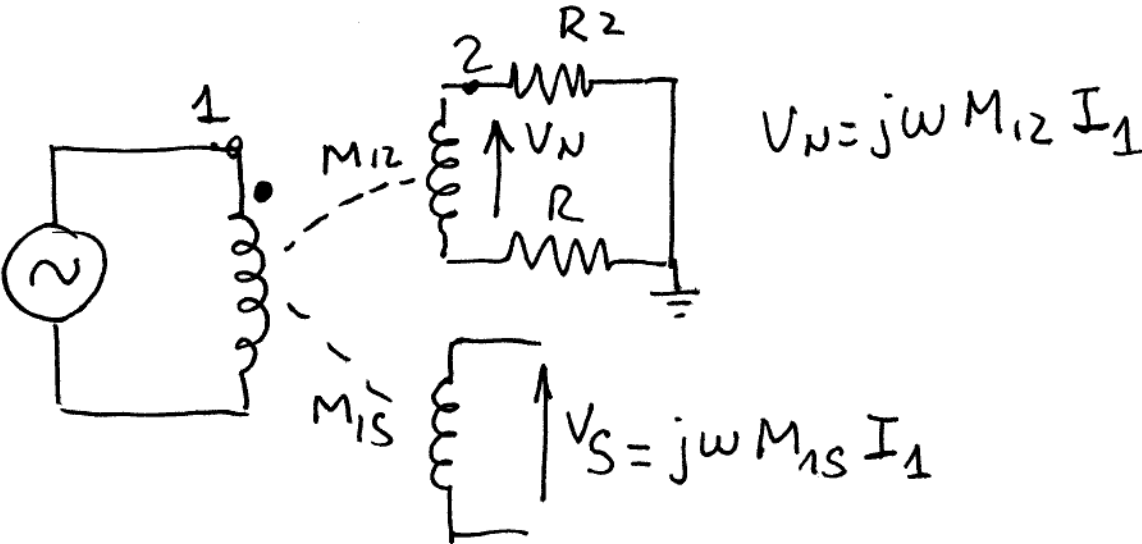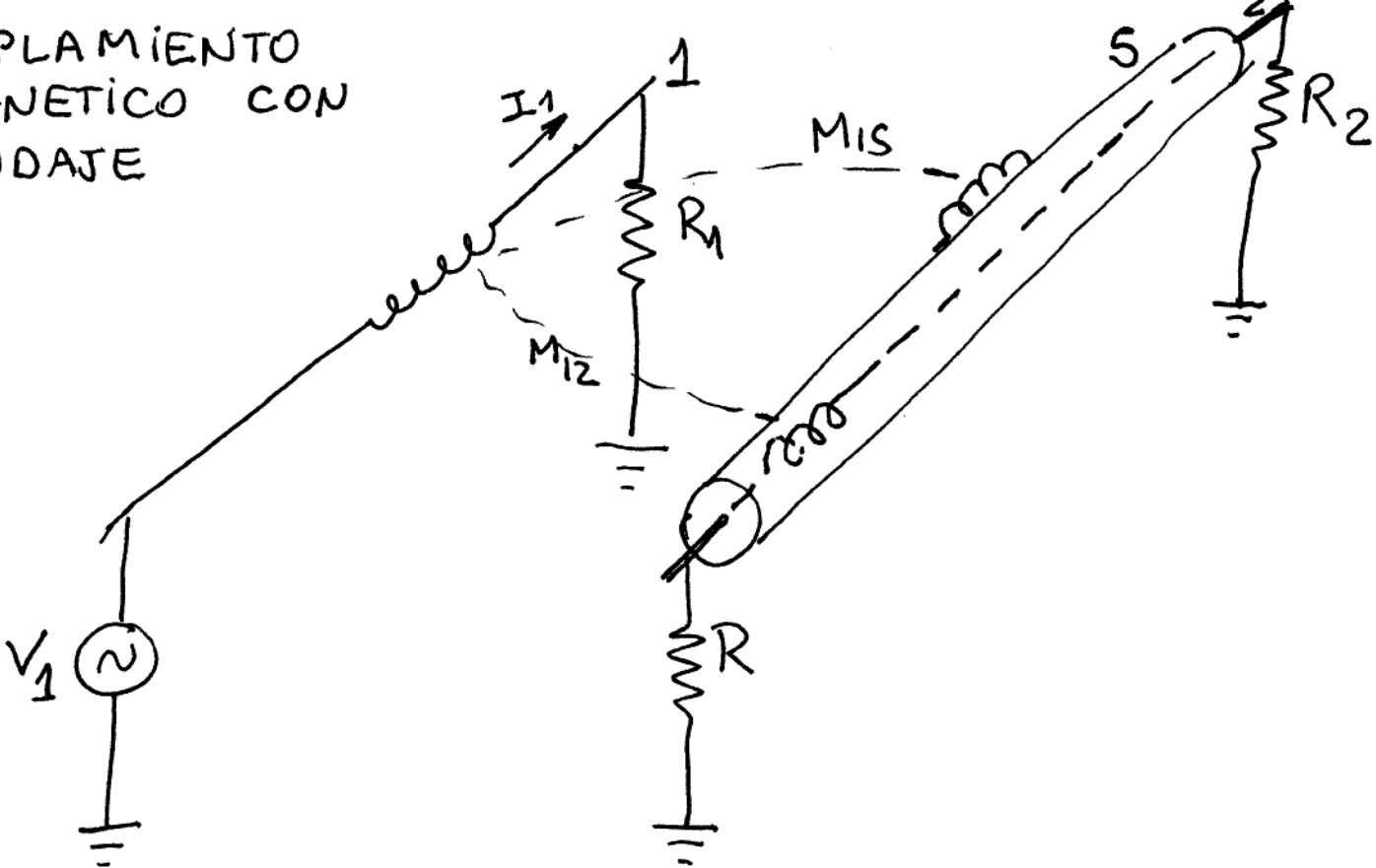

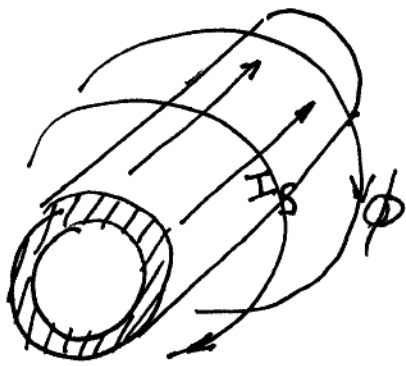ACOPLAMIENTO MAGNETICO BLINDAJE-CONDUCTOR INTERNO



$$L_s = \frac{\phi}{I_s}$$

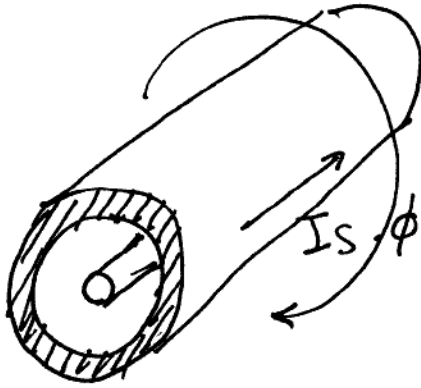


$$M = \frac{\phi}{I_s}$$

INDUCTANCIA MUTUA
BLINDAJE-CONDUCTOR

MISMO FLUJO ϕ .

$$L_s \equiv M$$

$$V_N = j\omega M I_s$$

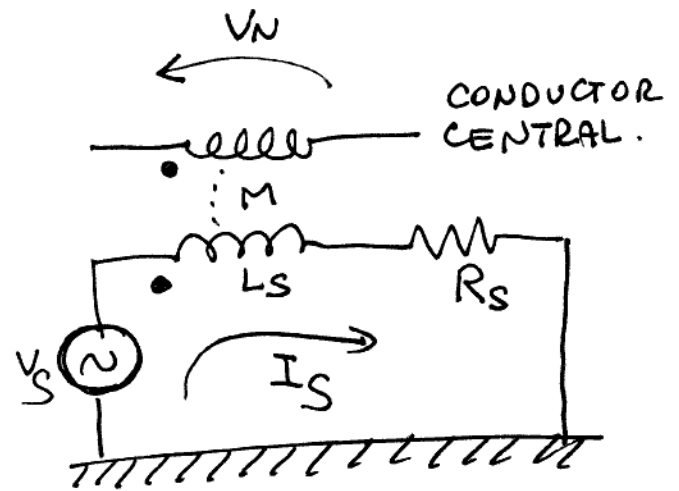



$$I_s = \frac{V_s}{R_s + j\omega L_s}$$

$$V_N = j\omega M \cdot \frac{V_s}{R_s + j\omega L_s} = \left(\frac{j\omega}{j\omega + \frac{R_s}{L_s}} \right) V_s$$

$M = L_s$
↓

TENSION DE RUIDO
CONDUCTOR INTERNO.

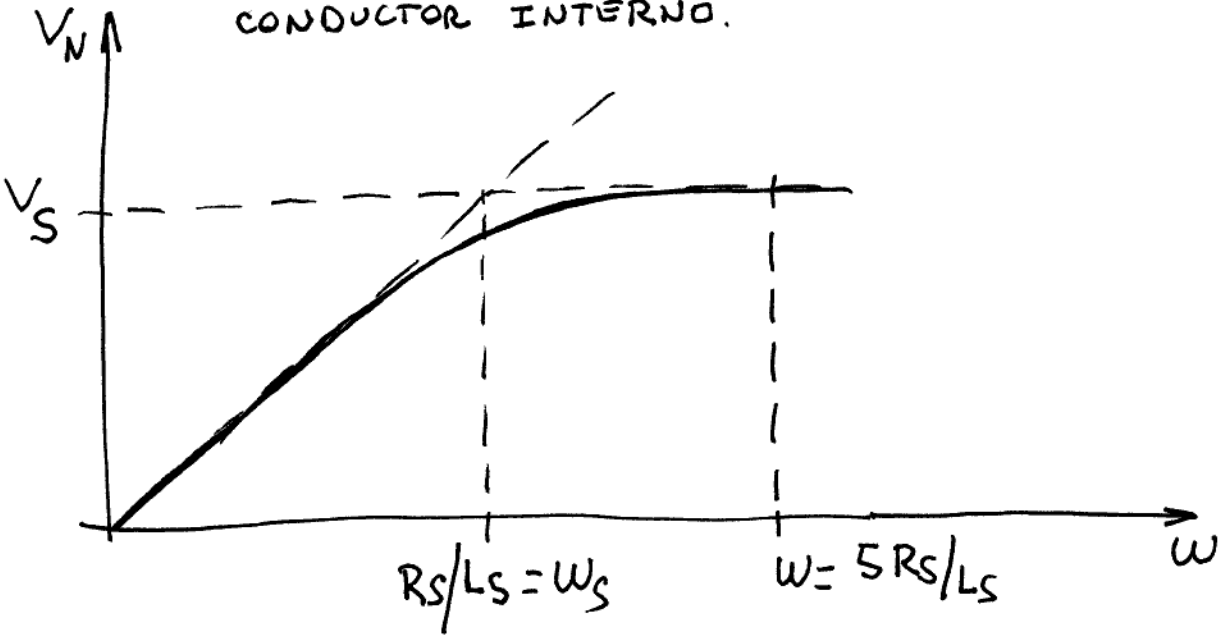

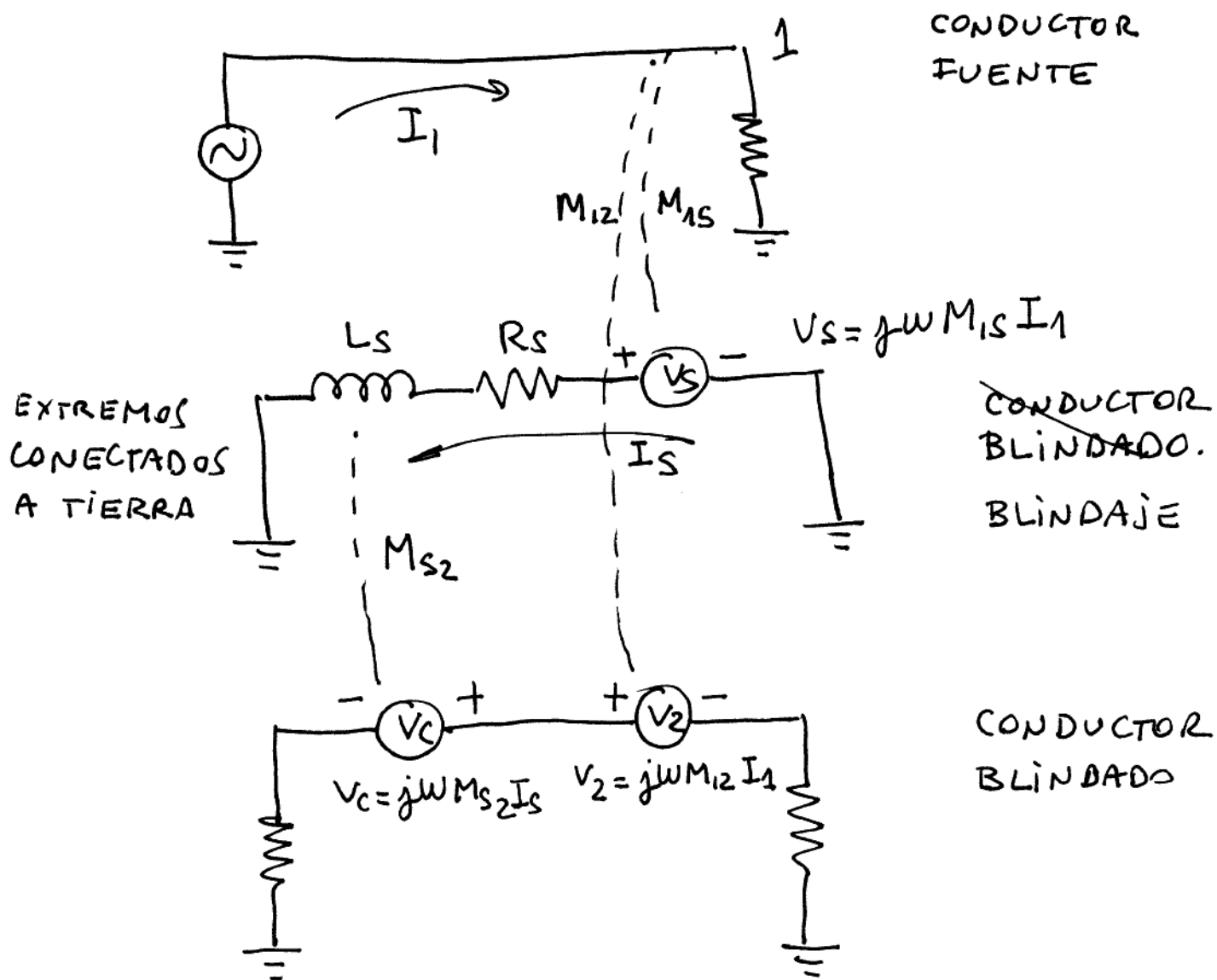


$$V_N = V_2 - V_C$$

$$V_N = j\omega M_{12} I_1 \left[\frac{R_s/L_s}{j\omega + R_s/L_s} \right]$$

ω PEQUEÑO $V_N \approx j\omega M_{12} I_1$

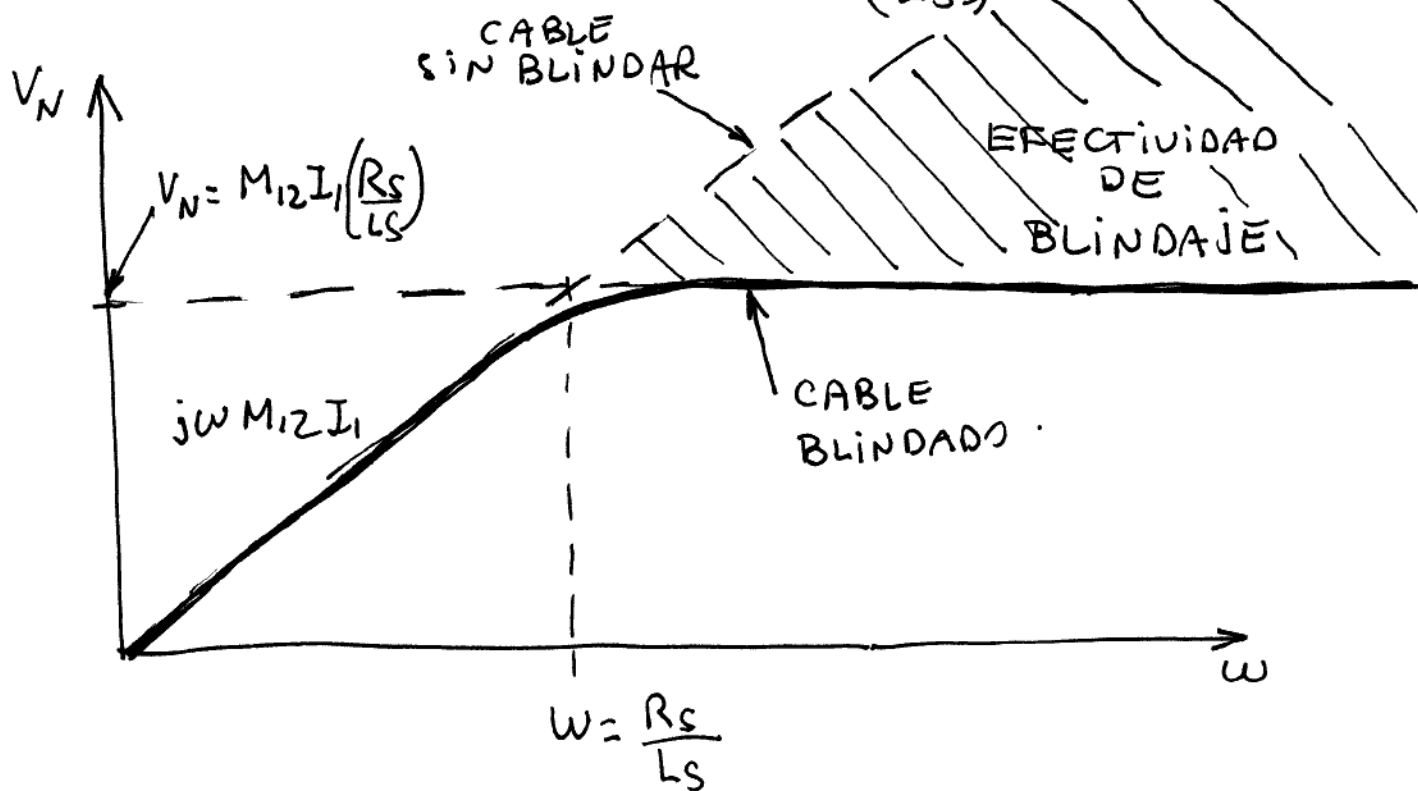ω GRANDE $V_N = M_{12} I_1 \left(\frac{R_s}{L_s} \right)$



Si $R_s \downarrow \rightarrow V_N \downarrow$

R_s : ES LA RESISTENCIA DEL BLINDAJE Y LA RESISTENCIA DE LOS CONTACTOS, Y DE TIERRA.