
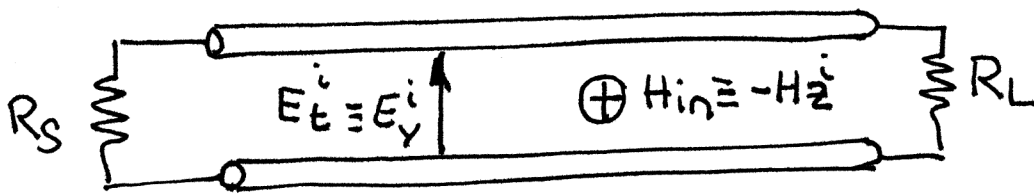



MODELO DE SUSCEPTIBILIDAD

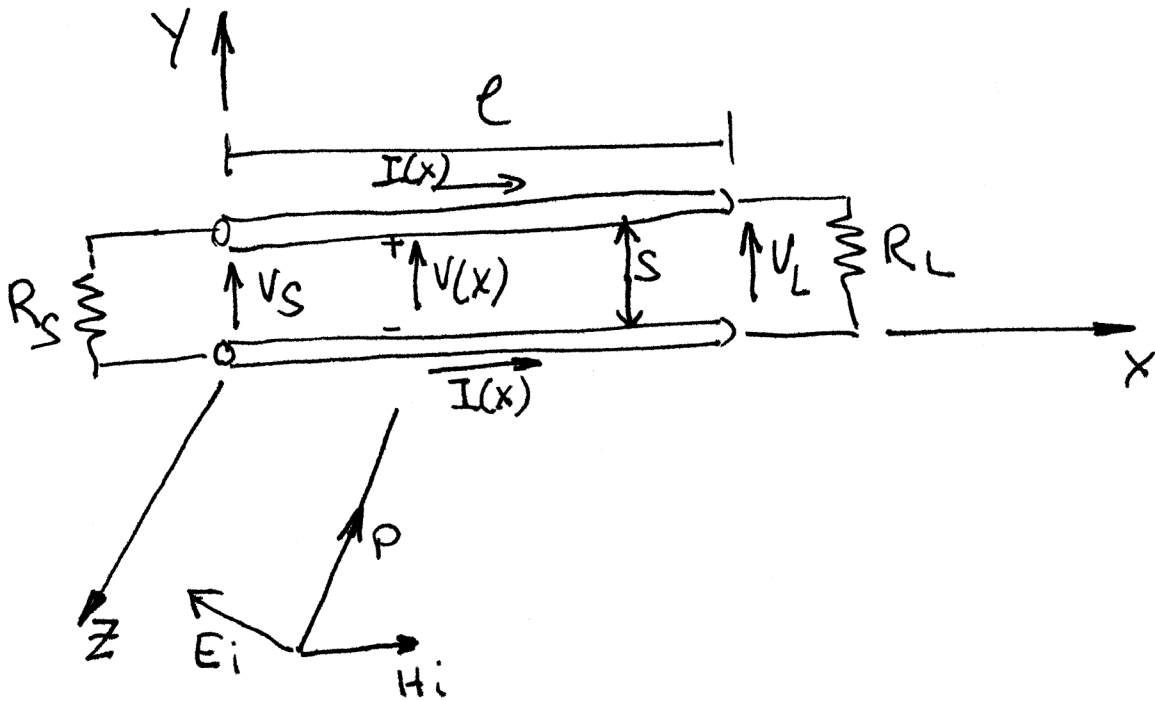

LAS DOS COMPONENTES DE LA ONDA INCIDENTE QUE CONTRIBUYEN A LA VINDUCIDA SON:

E_y^i COMPONENTE TRANSVERSAL DE \vec{E}

H_z^i COMPONENTE NORMAL DE \vec{H}

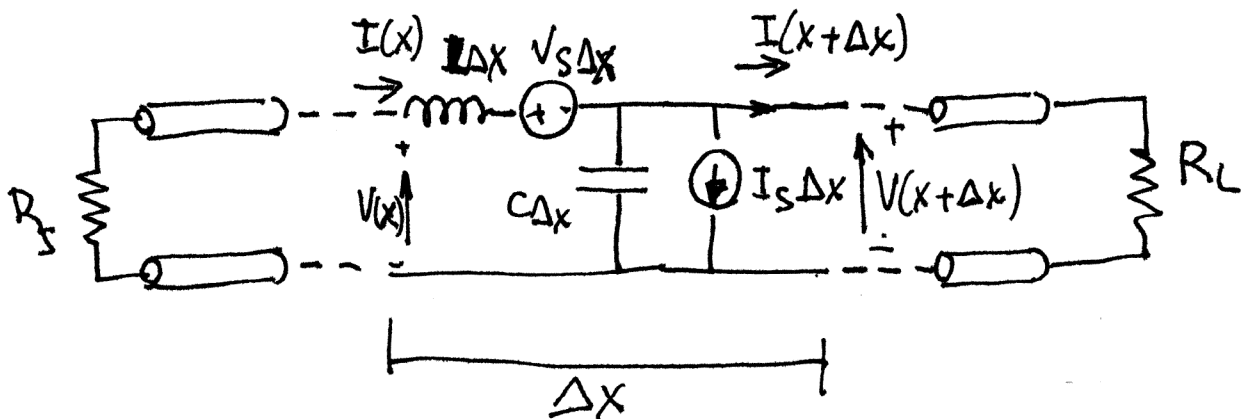

POR LEY DE FARADAY :

$$FEM = -\frac{d\phi}{dt}$$


$$FEM = -j\omega \int_{Sup} B_n^i ds$$

$$FEM = -j\omega \mu_0 \int_{Sup} H_n^i ds$$


$$FEM = -j\omega \mu_0 \Delta x \int_{y=0}^s H_n^i dy$$

$$V_S = \frac{FEM}{\Delta x} = -j\omega \mu_0 \frac{\Delta x}{\Delta x} \cdot \int_{y=0}^s H_n^i dy$$
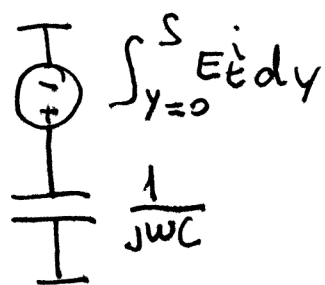
$$\frac{I(x)}{S} = \frac{\int_{y=0}^s E_t^i dy}{\frac{1}{j\omega C}} \leftarrow \begin{array}{l} \text{DIFERENCIA DE POTENCIAL DEBIDA} \\ \text{A } E_t^i \end{array}$$



THEVENIN

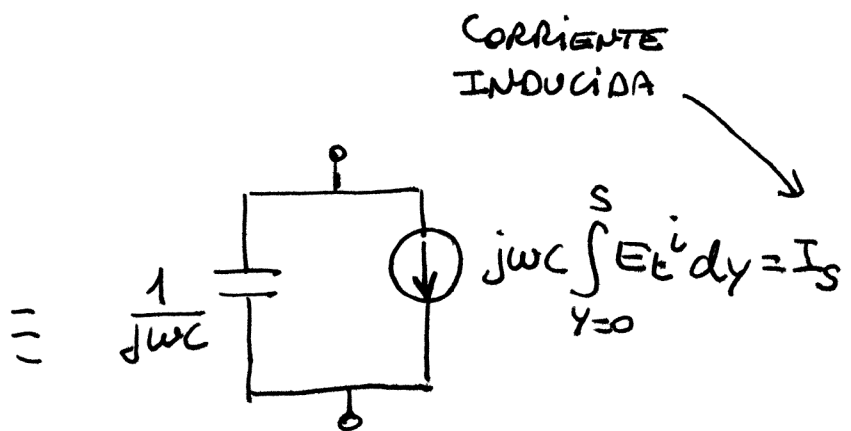

NORTON

DEL MODELO ELECTRICO

$$\begin{cases} V(x+\Delta x) - V(x) = -j\omega L \Delta x I(x) - V_S(x) \Delta x \\ I(x+\Delta x) - I(x) = -j\omega C \Delta x V(x+\Delta x) - I_S \Delta x \end{cases}$$

DIVIDIENDO POR Δx :

$$\begin{cases} \frac{V(x+\Delta x) - V(x)}{\Delta x} = -j\omega L I(x) - V_S(x) \\ \frac{I(x+\Delta x) - I(x)}{\Delta x} = -j\omega C V(x+\Delta x) - I_S(x) \end{cases}$$

HACIENDO $\Delta x \rightarrow 0$:


$$\begin{cases} \frac{dV(x)}{dx} + j\omega L I(x) = -V_S(x) = -j\omega \mu_0 \int_{y=0}^s H_n^i dy \\ \frac{dI(x)}{dx} + j\omega C V(x) = -I_S(x) = -j\omega c \int_{y=0}^s E_t^i dy \end{cases}$$

SI LA LÍNEA ES ELECTRICAMENTE CORTA $l \ll \lambda$


$$V_S \cdot l \approx -j\omega \mu_0 H_n^i \cdot \overbrace{l \cdot S}^A$$

$$I_S l \approx -j\omega C E_t^i \cdot \overbrace{l \cdot S}^A$$

$$l \cdot S = \text{Area (A)}$$

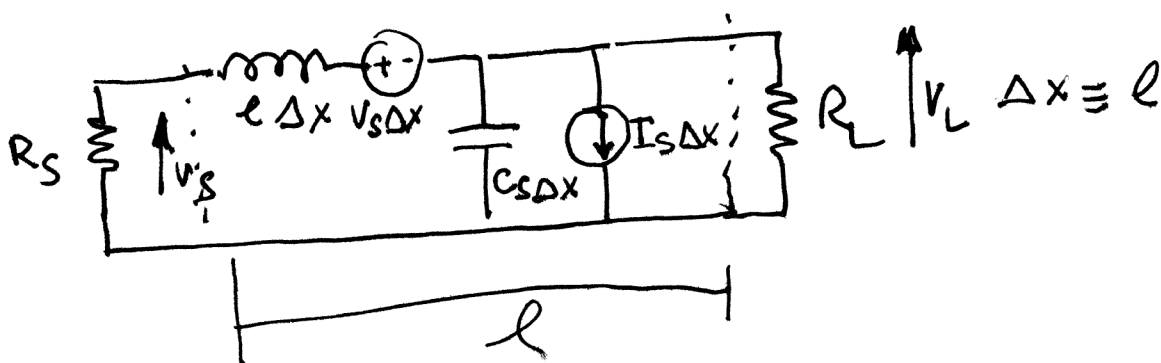

$j\omega \mu_0 H_n^i \text{ l.s}$

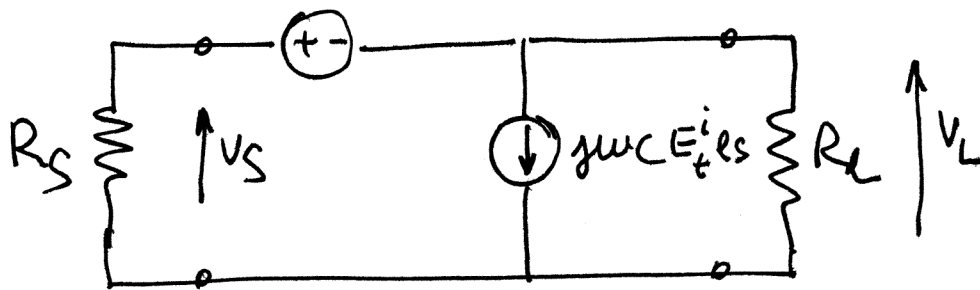


$$V_S = \frac{R_S}{R_S + R_L} j\omega \mu_0 l.s H_n^i - \frac{R_S R_L}{R_S + R_L} j\omega C l.s E_t^i$$


$$V_L = -\frac{R_L}{R_S + R_L} j\omega \mu_0 l.s H_n^i - \frac{R_S R_L}{R_S + R_L} j\omega C l.s E_t^i$$

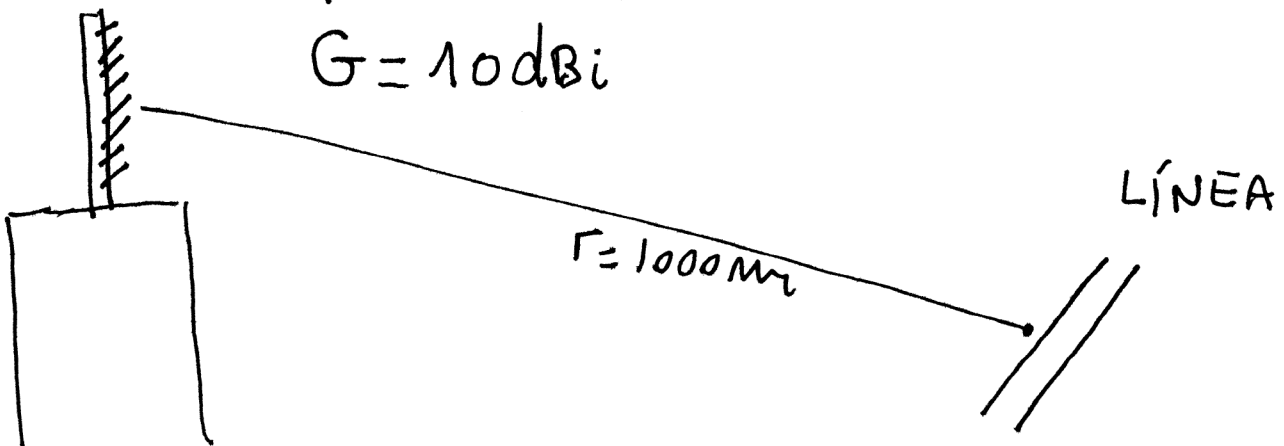EJEMPLO :

CONSIDERE UN CABLE PLANO QUE POSEEN UNA SEPARACION DE 1,27mm. LAS IMPEDANCIAS DE TERMINACION SON $R_S = 50\Omega$ Y $R_L = 150\Omega$ DE RADIO = 0,19mm


ESTACION FM $f = 100 \text{ MHz}$ $W = 50 \text{ KW}$
 $G = 10 \text{ dBi}$



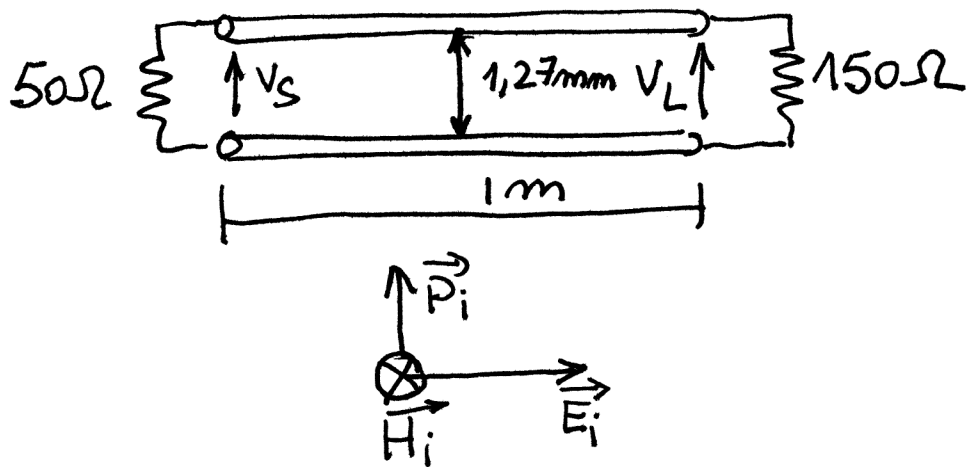


- 2) OBTENER EL CIRCUITO ELECTRICO EQUIVALENTE DE $V_{INDUCIDA}$
 b) CALCULAR V_S Y V_L .

PARA RESOLVER EN CLASE

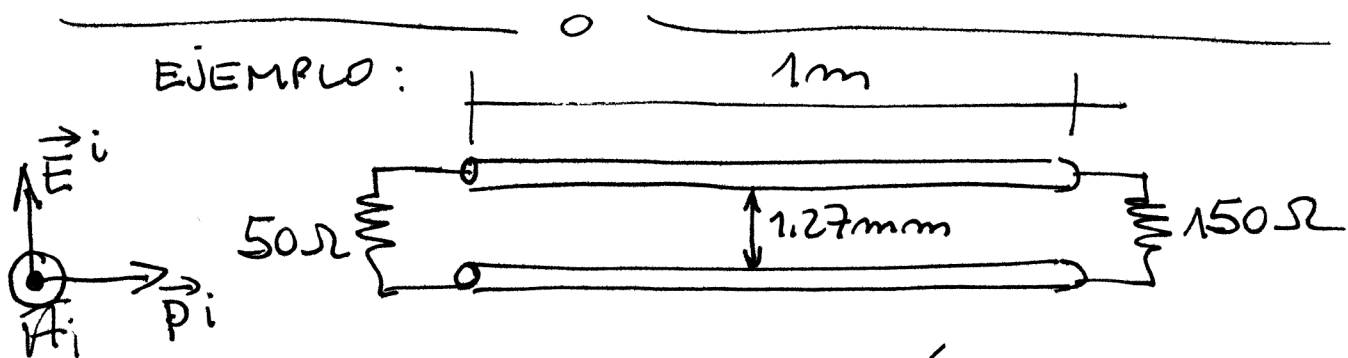

AHORA CAMBIA LA ORIENTACIÓN DE LA ONDA INCIDENTE.

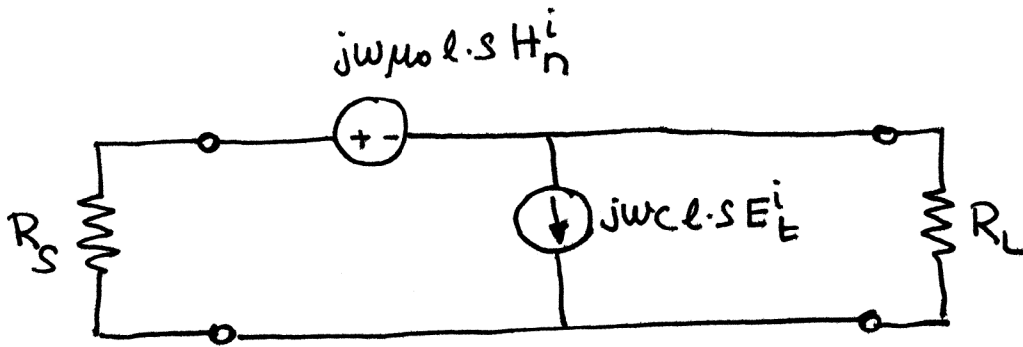MODELO SIMPLIFICADO EQUIVALENTE ELECTRICO











Si $H_n^i \neq 0$



ESTAN PRESENTES LAS DOS FUENTES

Si $E_t^i \neq 0$


EFFECTO DE DISTINTAS ONDAS INC. V_{ind}

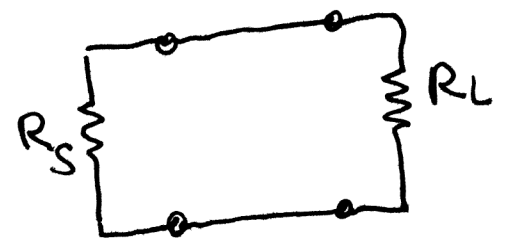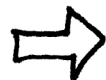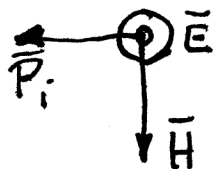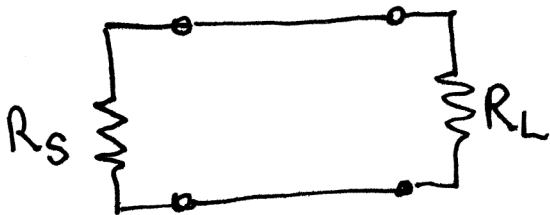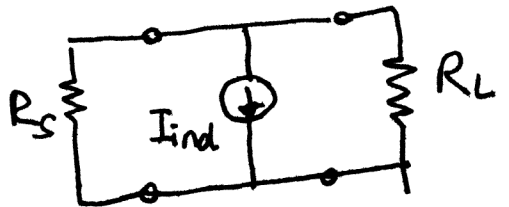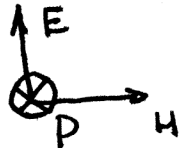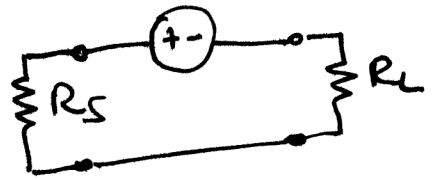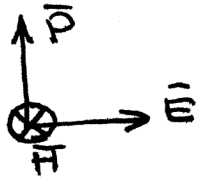

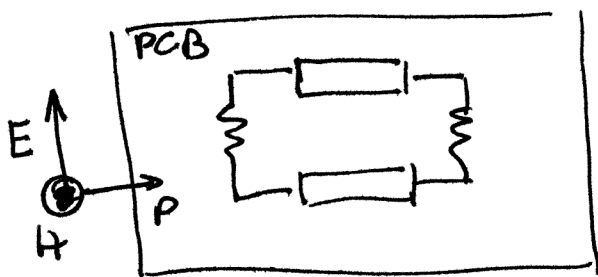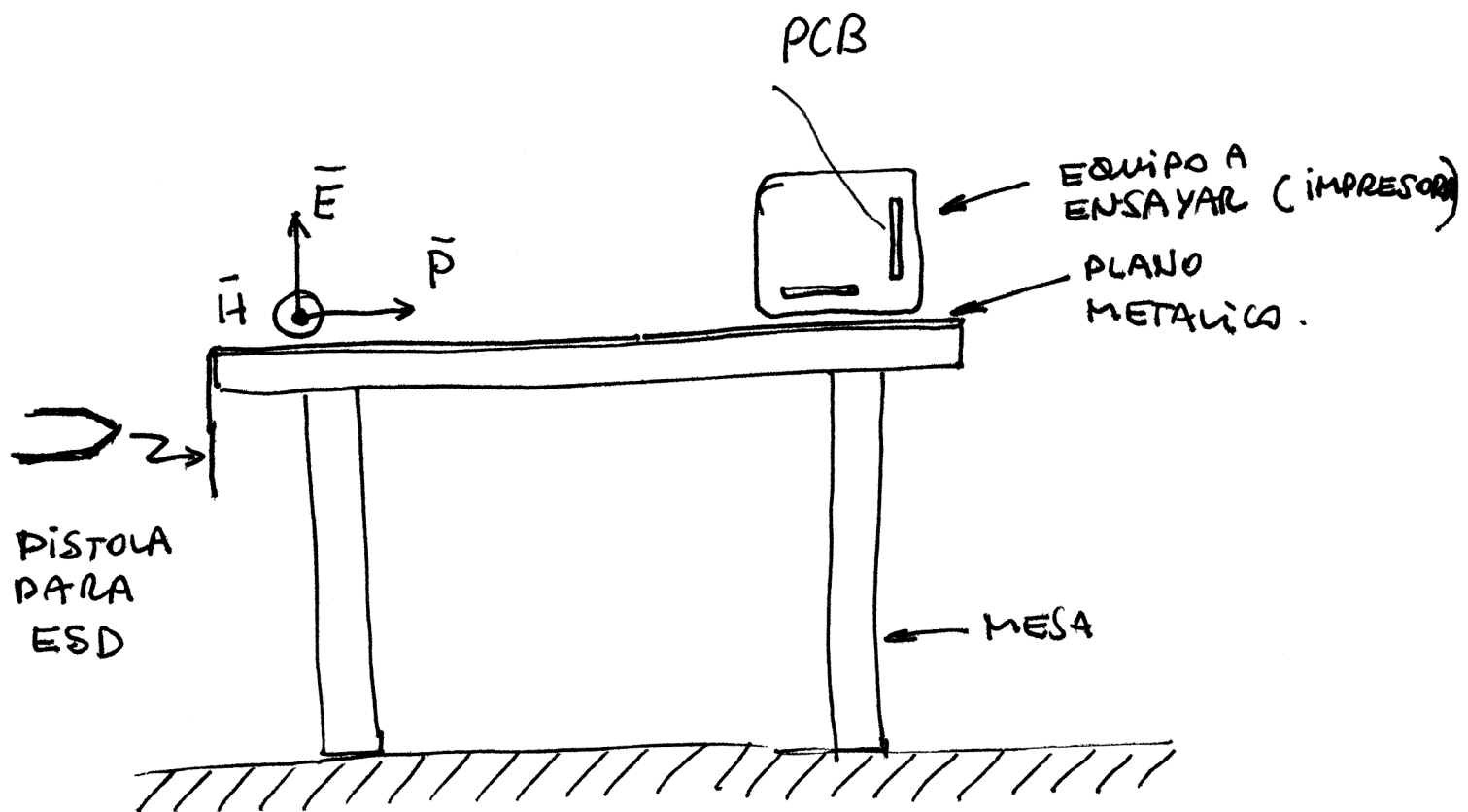EJEMPLO : SE HACE EL TEST DE DESCARGA ELECTROESTATICA. CUAL POSICION DEL PCB ES MEJOR?




VERTICAL
EE VA A GENERAR CORRIENTE

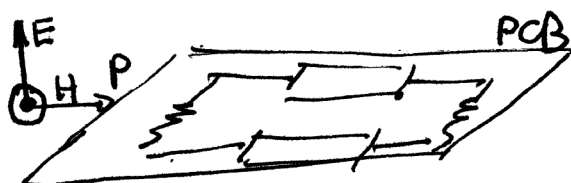

HORIZONTAL
y $H_n = 0$
 $E_t = 0$
NO HABRA FUENTES.

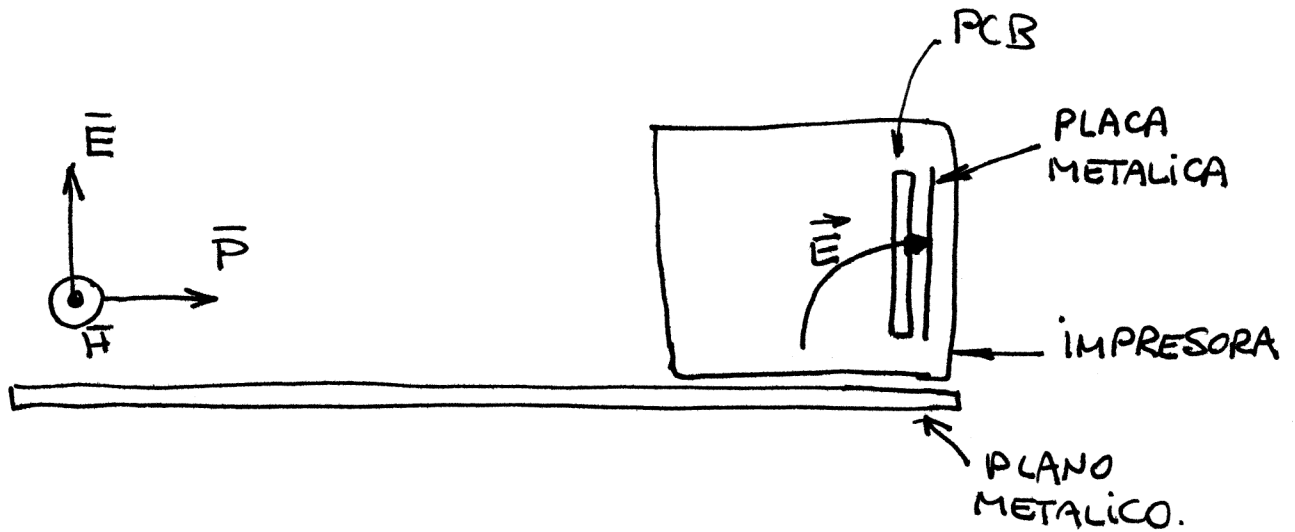SI EN EL EJEMPLO ANTERIOR EL PCB QUEDO VERTICAL



SE COLOCA UNA PLACA METALICA.




CONDUCTOR PERFECTO

$$\sigma \rightarrow \infty$$

$$E_t = 0.$$

$$E_n \neq 0.$$

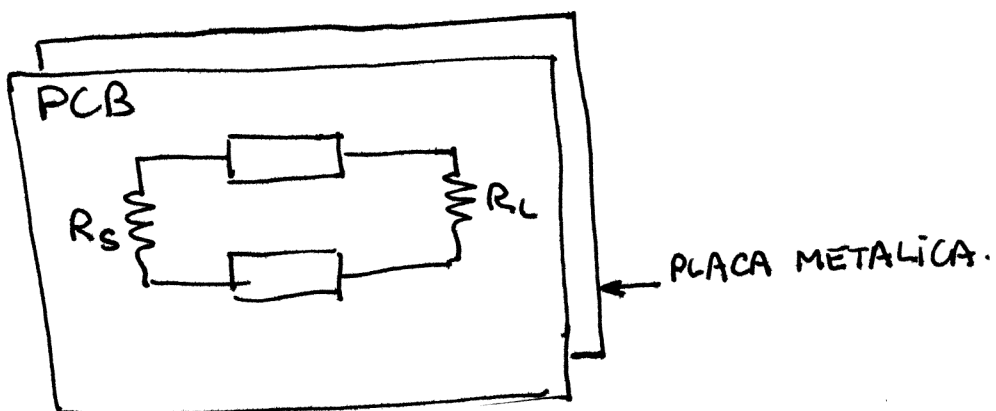


$$E_t = 0.$$

RESOLUCION:EJEMPLO 1

$$E^i = \frac{\sqrt{60 \cdot 50 \cdot 10^3 \cdot 10}}{1000} \frac{V}{m} = 5,47 \frac{V}{m}$$

$$H^i = \frac{E^i}{Z_{00}} = \frac{5,47 \text{ V/m}}{377 \Omega} = 14,52 \frac{mA}{m}$$
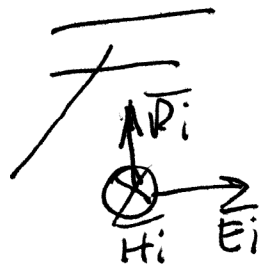
$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0 \epsilon_r} \ln \frac{S}{r_w}}$$



$$L = \frac{\mu_0}{\pi} \ln\left(\frac{S}{r_w}\right) \quad [H/m]$$

$$C = \frac{\pi \epsilon_0 \epsilon_r}{\ln \frac{S}{r_w}} \quad [F/m]$$

$$\epsilon_r = 1$$

$$Z_c = \frac{1}{\pi} 377 \Omega \ln \frac{1,27}{0,19} = 227,98 \Omega \approx 228 \Omega$$


$$V_s = -\frac{R_s}{R_s + R_L} j\omega \mu_0 l \cdot S H_n^i - \frac{R_s R_L}{R_s + R_L} j\omega c l \cdot S \cdot E^i$$

$$V_L = +\frac{R_L}{R_s + R_L} j\omega \mu_0 l \cdot S H_n^i - \frac{R_s R_L}{R_s + R_L} j\omega c l \cdot S \cdot E^i$$

$$V_s = -\frac{50}{50 + 150} \cdot j 2 \cdot \pi \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 1m \cdot 1,27 \cdot 10^{-3} \cdot 14,52 \frac{mA}{m} \mu_0$$

$$V_L = +\frac{150}{150 + 50} \cdot j \cdot 2 \pi \cdot 100 \cdot 10^3 \cdot 1m \cdot 1,27 \cdot 10^{-3} \cdot 14,52 \frac{mA}{m} \cdot \mu_0$$

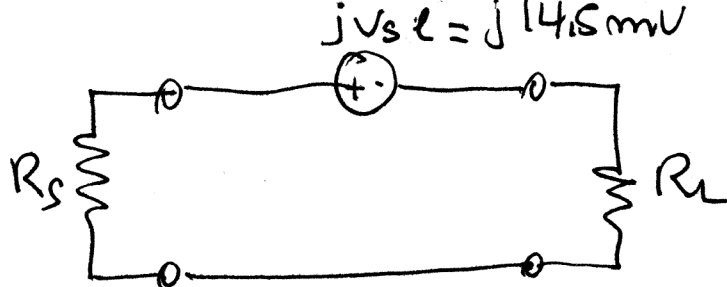$V_s = j3,6 \text{ mV}$ $V_L = +j10,9 \text{ mV}$




$$V_{sl} \approx j\omega \mu_0 H_m^i \cdot \text{Area}$$

$$V_{sl} = j2\pi \cdot 100 \cdot 10^6 \cdot 4\pi 10^{-7} \cdot 14,52 \cdot 10^{-3} \cdot 1 \cdot 1,27 \cdot 10^{-3}$$

$$V_{sl} = j14,5 \cdot 10^{-3} \text{ V} \equiv j14,5 \text{ mV}$$

EJEMPLO 2

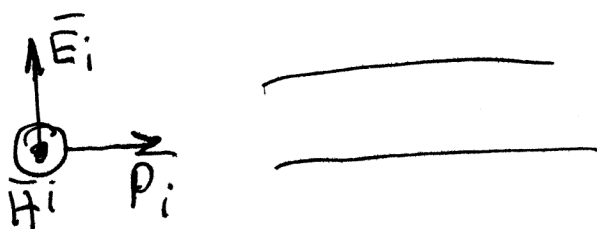

$$V_{sl} = j\omega \mu_0 H^i A = j2\pi 100 \cdot 10^6 \cdot 4\pi 10^{-7} \cdot 14,52 \cdot 10^{-3} \cdot 1 \cdot 1,27 \cdot 10^{-3}$$

$$V_{sl} = j14,5 \text{ mV} \quad (\text{IGUAL QUE ANTES})$$

$$I_{sl} = j\omega C E^i A = j2\pi \cdot 100 \cdot 10^6 \cdot 14,6 \cdot 10^{-12} \cdot 5,47 \frac{\text{V}}{\text{m}} \cdot 1 \cdot 1,27 \cdot 10^{-3}$$

$$I_{sl} = j6,37 \cdot 10^{-5} \text{ A} = j0,06 \text{ mA}$$

$$C = \frac{\pi \epsilon_0 \epsilon_r}{\ln \frac{s}{rw}} = \frac{\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 1}{\ln \frac{1,27}{0,19}} = 14,6 \text{ pF}$$

$$V_s = \frac{j150}{50+150} \cdot 14,5 \text{ mV} - \frac{150 \cdot 50}{150+50} j0,06 \text{ mA} \cdot \Omega = \boxed{j5,87 \text{ mV}}$$

$$V_L = \frac{j150}{150+50} \cdot 14,5 \text{ mV} - \frac{150 \cdot 50}{150+50} j0,06 \text{ mA} \cdot \Omega = \boxed{j8,62 \text{ mV}}$$